

CIRCUITO TRMS ELETRONICO

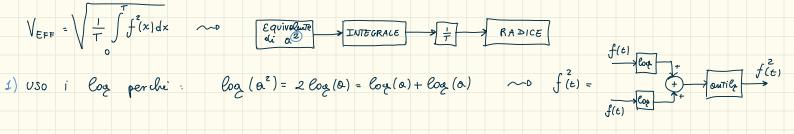

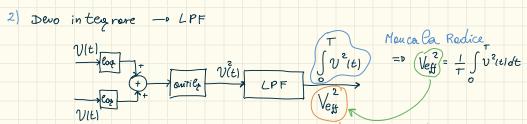

o Ma a noi serve

Veff → Dividiono Per Veff ovvero

SOπRAIAMO loa (Veff) perche'

- loa(a) = loa(a⁻¹) = loa (-1/a)

3) Sottraggo Coa (Veff)

